



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24108609
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	CRISTIAN JESÚS HERRERA CARRILLO		

Respuestas:

- (a) [20 puntos] $35.52V$
- (a) [10 puntos] 11.2Ω
(b) [10 puntos] $6.864W$
- (a) [5 puntos] $184.23 \times 10^{-9}F$
(b) [5 puntos] $5.428H$
(c) [5 puntos] $157.812Hz$
(d) [5 puntos] $160.509Hz$
- (a) [10 puntos] 8.727Ω
(b) [10 puntos] $478.93 \times 10^{-3}W$
- (a) [10 puntos] $(5.667 + j5.667)A$
(b) [5 puntos] $96.333W$
(c) [5 puntos] $111.154W$
- (a) [11 puntos] $(1.174 - j2.348)A$
(b) [3 puntos] $214.832W$
(c) [3 puntos] $429.664var$
(d) [3 puntos] $480.379VA$



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24191679
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	DIEGO SEBASTIAN ZUÑIGA LÓPEZ		

Respuestas:

- (c) [5 puntos] 570.096W
- (a) [11 puntos] $(286.366 + j143.183) \times 10^{-3} \text{A}$
(b) [3 puntos] 15.376W
(c) [3 puntos] 7.688var
(d) [3 puntos] 17.191VA
 - (a) [20 puntos] 71.04V
 - (a) [20 puntos] 78.648A
 - (a) [10 puntos] $(6.417 + j6.417) \text{A}$
(b) [5 puntos] 494.083W
 - (a) [11 puntos] $(70.857 - j141.713) \times 10^{-3} \text{A}$
(b) [3 puntos] 1.913W
(c) [3 puntos] 3.826var
(d) [3 puntos] 4.278VA
 - (a) [5 puntos] $108.401 \times 10^{-9} \text{F}$
(b) [5 puntos] $113.889 \times 10^{-3} \text{H}$
(c) [5 puntos] $1.415 \times 10^3 \text{Hz}$
(d) [5 puntos] $1.45 \times 10^3 \text{Hz}$



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24059907
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	JESUS RÍOS TRASFI		

Respuestas:

- [10 puntos] 2.13A
 - [10 puntos] $425.926 \times 10^{-3} \text{A}$
- [20 puntos] 38.48V
- [10 puntos] $(1.75 + j1.75) \text{A}$
 - [5 puntos] 24.5W
 - [5 puntos] 28.269W
- [10 puntos] 4.8Ω
- [10 puntos] 17.604W
- [5 puntos] $240.732 \times 10^{-9} \text{F}$
 - [5 puntos] 4.154H
 - [5 puntos] 157.972Hz
 - [5 puntos] 160.347Hz
- [11 puntos] $(166.277 + j83.138) \times 10^{-3} \text{A}$
 - [3 puntos] 5.184W
 - [3 puntos] 2.592var
 - [3 puntos] 5.796VA



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24038694
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	CARLOS NAELSON GARCÍA JAQUEZ		

Respuestas:

- [5 puntos] $84.991 \times 10^{-9}\text{F}$
 - [5 puntos] $326.833 \times 10^{-3}\text{H}$
 - [5 puntos] 942.113Hz
 - [5 puntos] 967.922Hz
 - [11 puntos] $(74.231 - j148.461) \times 10^{-3}\text{A}$
 - [3 puntos] 1.336W
 - [3 puntos] 2.672var
 - [20 puntos] 11.84V
 - [10 puntos] 5.818Ω
 - [10 puntos] 1.432W
 - [10 puntos] $944.444 \times 10^{-3}\text{A}$
 - [10 puntos] $188.889 \times 10^{-3}\text{A}$
 - [20 puntos] 93.383A
- (d) [3 puntos] 2.988VA



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24223549
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	CARLOS JARED IBARRA CASTILLO		

Respuestas:

- [11 puntos] $(1.547 - j3.095)A$
 - [3 puntos] 311.007W
 - [3 puntos] 622.014var
 - [3 puntos] 695.433VA
- [5 puntos] $41.086 \times 10^{-9}F$
 - [5 puntos] $496.714 \times 10^{-3}H$
 - [5 puntos] 1.105×10^3Hz
 - [5 puntos] 1.123×10^3Hz
- [10 puntos] 10A
 - [10 puntos] 2A
- [11 puntos] $(251.935 + j125.967) \times 10^{-3}A$
 - [3 puntos] 15.709W
 - [3 puntos] 7.855var
 - [3 puntos] 17.563VA
- [10 puntos] 7.2Ω
 - [10 puntos] 1.878W
- [20 puntos] 35.52V



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	21143483
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	JARED ALEJANDRO SOTO PIÑA		

Respuestas:

- [11 puntos] $(288.675 + j144.338) \times 10^{-3} \text{A}$
 - [3 puntos] 27.5W
 - [3 puntos] 13.75var
 - [3 puntos] 30.746VA
- [10 puntos] 5.6Ω
 - [10 puntos] 7.557W
- [11 puntos] $(48.113 - j96.225) \times 10^{-3} \text{A}$
 - [3 puntos] $721.688 \times 10^{-3} \text{W}$
 - [3 puntos] 1.443var
 - [3 puntos] 1.614VA
- [20 puntos] 20.72V
- [20 puntos] 65.74A
- [10 puntos] 5.455Ω
 - [10 puntos] $169.697 \times 10^{-3} \text{W}$



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24204463
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	MIGUEL ANGEL SIFUENTES RANGEL		

Respuestas:

- [4 puntos] $40.789 \times 10^{-3} \text{Hz}$
 - [4 puntos] $(1.256 - j0.896) \text{A}$
 - [4 puntos] 813.887×10^{-3} adelantada.
 - [4 puntos] $(339.288 - j726.644) \times 10^{-3} \text{A}$
 - [4 puntos] 423.077×10^{-3} atrasada.
- [20 puntos] 17.76V
- [10 puntos] $(4.538 + j4.538) \text{A}$
 - [5 puntos] 267.769W
- [5 puntos] 308.964W
- [11 puntos] $(440.23 - j880.459) \times 10^{-3} \text{A}$
 - [3 puntos] 80.562W
 - [3 puntos] 161.124var
 - [3 puntos] 180.142VA
- [20 puntos] 44.788A
- [10 puntos] 3.2Ω
 - [10 puntos] 8.556W



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24054633
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	DANNA ISABEL MENDOZA CIGARROA		

Respuestas:

- [11 puntos] $(6.928 - j13.856)A$
 - [3 puntos] 831.384W
 - [3 puntos] $1.663 \times 10^3 \text{var}$
 - [3 puntos] $1.859 \times 10^3 \text{VA}$
- [10 puntos] $(5.333 + j5.333)A$
 - [5 puntos] 85.333W
 - [5 puntos] 98.462W
- [4 puntos] $15.163 \times 10^{-3} \text{Hz}$
 - [4 puntos] $(58.838 - j357.259) \times 10^{-3} A$
 - [4 puntos] 162.505×10^{-3} adelantada.
- [5 puntos] $81.169 \times 10^{-9} F$
 - [5 puntos] $192.5 \times 10^{-3} H$
 - [5 puntos] $1.264 \times 10^3 \text{Hz}$
 - [5 puntos] $1.282 \times 10^3 \text{Hz}$
- [20 puntos] 20.72V
- [20 puntos] 75.036A



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24008588
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	MOISÉS MOLINA ZAMARRÓN		

Respuestas:

- [10 puntos] $(2.095 + j2.095)A$
 - [5 puntos] 92.19W
 - [5 puntos] 106.374W
- [10 puntos] 9.444A
 - [10 puntos] 1.889A
- [10 puntos] 1.818Ω
 - [10 puntos] 4.208W
- [11 puntos] $(1.386 + j0.693)A$
 - [3 puntos] 57.6W
- [3 puntos] 28.8var
 - [3 puntos] 64.399VA
- [11 puntos] $(0.594 - j1.188)A$
 - [3 puntos] 42.757W
 - [3 puntos] 85.514var
 - [3 puntos] 95.607VA
- [4 puntos] $42.349 \times 10^{-3}Hz$
 - [4 puntos] $(1.429 - j1.349)A$
 - [4 puntos] 727.146×10^{-3} adelantada.
 - [4 puntos] $(299.517 - j848.306) \times 10^{-3}A$
 - [4 puntos] 332.934×10^{-3} atrasada.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24150086
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	ALEJANDRO GARCÍA LÓPEZ		

Respuestas:

- [10 puntos] 4.8Ω
 - [10 puntos] $600 \times 10^{-3}W$
- [20 puntos] $8.88V$
- [5 puntos] $105.13 \times 10^{-9}F$
 - [5 puntos] $148.625 \times 10^{-3}H$
 - [5 puntos] 1.251×10^3Hz
 - [5 puntos] 1.295×10^3Hz
- [10 puntos] $(6.643 + j6.643)A$
 - [5 puntos] $617.786W$
 - [5 puntos] $712.83W$
- [10 puntos] $846.561 \times 10^{-3}A$
 - [10 puntos] $169.312 \times 10^{-3}A$
- [10 puntos] 4.364Ω
 - [10 puntos] $1.326W$



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	22265942
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	JOSÉ LUIS HERRERA MARISCAL		

Respuestas:

- [11 puntos] $(1.771 - j3.541)A$
 - [3 puntos] 244.335W
 - [3 puntos] 488.669var
 - [3 puntos] 546.349VA
- [20 puntos] 36.842A
- [10 puntos] $771.605 \times 10^{-3}A$
 - [10 puntos] $154.321 \times 10^{-3}A$
- [10 puntos] 2.4Ω
 - [10 puntos] 38.533W
- [10 puntos] 8Ω
 - [10 puntos] $16.271 \times 10^{-3}W$
- [10 puntos] $(4.737 + j4.737)A$
 - [5 puntos] 426.316W
 - [5 puntos] 491.903W



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24197162
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	EMMER ALONSO GALVÁN QUINTERO		

Respuestas:

- [4 puntos] $45.641 \times 10^{-3}\text{Hz}$
 - [4 puntos] $(1.651 - j1.855)\text{A}$
 - [4 puntos] 664.833×10^{-3} adelantada.
 - [4 puntos] $(0.302 - j1.019)\text{A}$
 - [4 puntos] 284.418×10^{-3} atrasada.
- [10 puntos] 2.126A
 - [10 puntos] $425.121 \times 10^{-3}\text{A}$
- [5 puntos] $905.797 \times 10^{-9}\text{F}$
 - [5 puntos] 1.104H
 - [5 puntos] 155.733Hz
 - [5 puntos] 162.652Hz
- [20 puntos] 29.6V
- [20 puntos] 10.22A
 - [10 puntos] $(2.769 + j2.769)\text{A}$
 - [5 puntos] 99.692W
 - [5 puntos] 115.03W



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Vespertino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	23/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24111159
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ MARTÍNEZ		

Respuestas:

- [4 puntos] $42.249 \times 10^{-3}\text{Hz}$
 - [4 puntos] $(1.415 - j1.262)\text{A}$
 - [4 puntos] 746.391×10^{-3} adelantada.
 - [4 puntos] $(311.454 - j833.121) \times 10^{-3}\text{A}$
 - [4 puntos] 350.171×10^{-3} atrasada.
- [10 puntos] 1.424A
 - [10 puntos] $284.722 \times 10^{-3}\text{A}$
- [11 puntos] $(238.638 - j477.276) \times 10^{-3}\text{A}$
 - [3 puntos] 22.193W
 - [3 puntos] 44.387var
- [3 puntos] 49.626VA
- [10 puntos] $(13 + j13)\text{A}$
 - [5 puntos] $1.014 \times 10^3\text{W}$
 - [5 puntos] $1.17 \times 10^3\text{W}$
- [5 puntos] $85.034 \times 10^{-9}\text{F}$
 - [5 puntos] $183.75 \times 10^{-3}\text{H}$
 - [5 puntos] $1.255 \times 10^3\text{Hz}$
 - [5 puntos] $1.292 \times 10^3\text{Hz}$
- [10 puntos] 11.2Ω
 - [10 puntos] $350 \times 10^{-3}\text{W}$