



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	22116011
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	JOSUÉ EMANUEL SAUCEDO TORRES		

Respuestas:

- [11 puntos] $(492.003 + j246.001) \times 10^{-3} \text{A}$
 - [3 puntos] 41.757W
 - [3 puntos] 20.878var
 - [3 puntos] 46.685VA
- [20 puntos] 32.56V
- [11 puntos] $(63.812 - j127.625) \times 10^{-3} \text{A}$
 - [3 puntos] 1.34W
 - [3 puntos] 2.68var
 - [3 puntos] 2.996VA
- [10 puntos] 1.25A
 - [10 puntos] $250 \times 10^{-3} \text{A}$
- [10 puntos] 9.6Ω
 - [10 puntos] 19.2W
- [4 puntos] $65.324 \times 10^{-3} \text{Hz}$
 - [4 puntos] $(2.164 - j0.776) \text{A}$
 - [4 puntos] 941.3×10^{-3} adelantada.
 - [4 puntos] $(1.132 - j1.218) \text{A}$
 - [4 puntos] 680.807×10^{-3} atrasada.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24120372
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	ERIK RAÚL GONZÁLEZ RÍOS		

Respuestas:

- [10 puntos] $(0.882 + j0.882)A$
 - [5 puntos] 13.235W
 - [5 puntos] 15.271W
- [11 puntos] $(0.722 - j1.443)A$
 - [3 puntos] 108.253W
 - [3 puntos] 216.506var
 - [3 puntos] 242.061VA
- [11 puntos] $(1.386 + j0.693)A$
 - [3 puntos] 100.8W
- [3 puntos] 50.4var
 - [3 puntos] 112.698VA
- [5 puntos] $117.206 \times 10^{-9}F$
 - [5 puntos] 2.133H
 - [5 puntos] 316.302Hz
 - [5 puntos] 320.331Hz
- [10 puntos] 1.784A
 - [10 puntos] $356.725 \times 10^{-3}A$
- [10 puntos] 8Ω
 - [10 puntos] $956.353 \times 10^{-3}W$



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	22026513
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	JAVIER DÍAZ LÓPEZ		

Respuestas:

- [10 puntos] $888.889 \times 10^{-3} \text{ A}$
 - [10 puntos] $177.778 \times 10^{-3} \text{ A}$
- [10 puntos] 7.273Ω
 - [10 puntos] $71.591 \times 10^{-3} \text{ W}$
- [4 puntos] $42.299 \times 10^{-3} \text{ Hz}$
 - [4 puntos] $(1.379 - j1.057) \text{ A}$
 - [4 puntos] 793.55×10^{-3} adelantada.
 - [4 puntos] $(348.001 - j800.56) \times 10^{-3} \text{ A}$
 - [4 puntos] 398.66×10^{-3} atrasada.
- [20 puntos] 56.24 V
- [5 puntos] $170.94 \times 10^{-9} \text{ F}$
 - [5 puntos] $234 \times 10^{-3} \text{ H}$
 - [5 puntos] 780.619 Hz
 - [5 puntos] 811.225 Hz
- [11 puntos] $(663.953 + j331.976) \times 10^{-3} \text{ A}$
 - [3 puntos] 26.45 W
 - [3 puntos] 13.225 var
 - [3 puntos] 29.572 VA



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24171881
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	AIDA ALESSANDRA TREVIÑO FLORES		

Respuestas:

- [4 puntos] $31.31 \times 10^{-3}\text{Hz}$
 - [4 puntos] $(0.454 - j1.419)\text{A}$
 - [4 puntos] 305.031×10^{-3} adelantada.
 - [4 puntos] $(55.051 - j515.626) \times 10^{-3}\text{A}$
 - [4 puntos] 106.161×10^{-3} atrasada.
- [10 puntos] 5.455Ω
 - [10 puntos] $214.773 \times 10^{-3}\text{W}$
- [20 puntos] 78.407A
- [10 puntos] $(2.682 + j2.682)\text{A}$
 - [5 puntos] 158.227W
 - [5 puntos] 182.57W
- [10 puntos] 8.333A
 - [10 puntos] 1.667A
- [5 puntos] $36.55 \times 10^{-9}\text{F}$
 - [5 puntos] $427.5 \times 10^{-3}\text{H}$
 - [5 puntos] $1.256 \times 10^3\text{Hz}$
 - [5 puntos] $1.291 \times 10^3\text{Hz}$



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24004284
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	JOSÉ ALFREDO BERMÚDEZ PANTOJA		

Respuestas:

- [11 puntos] $(1.138 + j0.569)A$
 - [3 puntos] 136.029W
 - [3 puntos] 68.014var
 - [3 puntos] 152.085VA
- [10 puntos] 1.032A
 - [10 puntos] $206.349 \times 10^{-3}A$
- [10 puntos] $(12.167 + j12.167)A$
 - [5 puntos] 888.167W
- [10 puntos] 4Ω
 - [10 puntos] $32.541 \times 10^{-3}W$
- [11 puntos] $(2.128 - j4.256)A$
 - [3 puntos] 274.505W
 - [3 puntos] 549.011var
 - [3 puntos] 613.813VA
- [10 puntos] 4Ω
 - [10 puntos] 15.125W



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24185994
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	ROBERTO PALACIOS ACOSTA		

Respuestas:

- (b) [10 puntos] $746.843 \times 10^{-3} \text{W}$
- (a) [5 puntos] $82.672 \times 10^{-9} \text{F}$
(b) [5 puntos] 1.344H
(c) [5 puntos] 473.691Hz
(d) [5 puntos] 481.269Hz
 - (a) [10 puntos] 3.259A
(b) [10 puntos] $651.852 \times 10^{-3} \text{A}$
 - (a) [10 puntos] 3.273Ω
(b) [10 puntos] $746.843 \times 10^{-3} \text{W}$
 - (a) [20 puntos] 5.92V
 - (a) [20 puntos] 117.02A
 - (a) [11 puntos] $(1.135 - j2.271) \text{A}$
(b) [3 puntos] 200.976W
(c) [3 puntos] 401.951var
(d) [3 puntos] 449.395VA



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	22023290
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	JOSÉ DANIEL SÁNCHEZ VENEGAZ		

Respuestas:

- [10 puntos] 2.424A
 - [10 puntos] $484.848 \times 10^{-3} \text{A}$
- [5 puntos] $99.206 \times 10^{-9} \text{F}$
 - [5 puntos] $630 \times 10^{-3} \text{H}$
 - [5 puntos] 632.089Hz
 - [5 puntos] 641.184Hz
- [11 puntos] $(1.617 - j3.233) \text{A}$
 - [3 puntos] 271.586W
- [3 puntos] 543.171var
 - [3 puntos] 607.284VA
- [10 puntos] $(3.875 + j3.875) \text{A}$
 - [5 puntos] 120.125W
 - [5 puntos] 138.606W
- [20 puntos] 35.52V
- [10 puntos] 12Ω
 - [10 puntos] 11.482W



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24122967
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	<i>RICARDO HUMBERTO LEAL ESCOBEDO</i>		

Respuestas:

- (a) [20 puntos] 62.16V
- (a) [11 puntos] $(0.65 - j1.299)\text{A}$
(b) [3 puntos] 87.685W
(c) [3 puntos] 175.37var
(d) [3 puntos] 196.07VA
- (a) [10 puntos] $(5.571 + j5.571)\text{A}$
(b) [5 puntos] 217.286W
(c) [5 puntos] 250.714W
- (a) [10 puntos] 5.455Ω
(b) [10 puntos] $766.288 \times 10^{-3}\text{W}$
- (a) [10 puntos] 4.8Ω
(b) [10 puntos] 24.704W
- (a) [11 puntos] $(745.307 + j372.653) \times 10^{-3}\text{A}$
(b) [3 puntos] 91.655W
(c) [3 puntos] 45.827var
(d) [3 puntos] 102.473VA



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24009772
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	DIEGO RENTERIA SALAZAR		

Respuestas:

- [5 puntos] $53.333 \times 10^{-9}\text{F}$
 - [5 puntos] $750 \times 10^{-3}\text{H}$
 - [5 puntos] 790.488Hz
 - [5 puntos] 801.098Hz
- [20 puntos] 65.12V
- [11 puntos] $(1.501 - j3.002)\text{A}$
 - [3 puntos] 117.087W
- [3 puntos] 234.173var
 - [3 puntos] 261.814VA
- [20 puntos] 59.228A
- [10 puntos] $(2.409 + j2.409)\text{A}$
 - [5 puntos] 127.682W
 - [5 puntos] 147.325W
- [10 puntos] 5.6Ω
 - [10 puntos] $603.571 \times 10^{-3}\text{W}$



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24190770
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	DIEGO ALFONSO OLIVARES GONZALEZ		

Respuestas:

- [10 puntos] 2.546A
 - [10 puntos] $509.259 \times 10^{-3} \text{A}$
- [5 puntos] $204.583 \times 10^{-9} \text{F}$
 - [5 puntos] 1.222H
 - [5 puntos] 314.942Hz
 - [5 puntos] 321.714Hz
- [10 puntos] $(11.667 + j11.667) \text{A}$
 - [5 puntos] 408.333W
 - [5 puntos] 471.154W
- [11 puntos] $(0.993 + j0.497) \text{A}$
 - [3 puntos] 147.92W
 - [3 puntos] 73.96var
 - [3 puntos] 165.38VA
- [11 puntos] $(313.419 - j626.837) \times 10^{-3} \text{A}$
 - [3 puntos] 35.73W
 - [3 puntos] 71.459var
 - [3 puntos] 79.894VA
- [20 puntos] 24.064A



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24170991
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	JUAN JOSÉ SEGURA PÉREZ		

Respuestas:

- [5 puntos] $67.568 \times 10^{-9}\text{F}$
 - [5 puntos] $231.25 \times 10^{-3}\text{H}$
 - [5 puntos] $1.261 \times 10^3\text{Hz}$
 - [5 puntos] $1.286 \times 10^3\text{Hz}$
- [10 puntos] 9A
 - [10 puntos] 1.8A
- [20 puntos] 29.6V
- [20 puntos] 57.443A
- [10 puntos] $(4.154 + j4.154)\text{A}$
 - [5 puntos] 224.308W
 - [5 puntos] 258.817W
- [10 puntos] 6.4Ω
 - [10 puntos] 14.028W



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	22017158
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	BEATRIZ AMPARITO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ		

Respuestas:

- (a) [20 puntos] 68.08V
- (a) [10 puntos] 3.273Ω
(b) [10 puntos] 1.131W
- (a) [5 puntos] $91.108 \times 10^{-9}\text{F}$
(b) [5 puntos] 2.744H
(c) [5 puntos] 315.481Hz
- (d) [5 puntos] 321.165Hz
(a) [10 puntos] $(1.444 + j1.444)\text{A}$
(b) [5 puntos] 18.778W
(c) [5 puntos] 21.667W
- (a) [20 puntos] 19.882A
- (a) [10 puntos] 4.8Ω
(b) [10 puntos] 6.338W



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24006144
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	OSCAR DANIEL RIVERA ALVAREZ		

Respuestas:

- [20 puntos] 18.641A
 - [5 puntos] $29.635 \times 10^{-9}\text{F}$
 - [5 puntos] $937.333 \times 10^{-3}\text{H}$
 - [5 puntos] 948.668Hz
 - [5 puntos] 961.233Hz
- [11 puntos] $(4.85 - j9.699)\text{A}$
 - [3 puntos] $1.222 \times 10^3\text{W}$
- [3 puntos] $2.444 \times 10^3\text{var}$
 - [3 puntos] $2.733 \times 10^3\text{VA}$
- [10 puntos] 3.095A
 - [10 puntos] $619.048 \times 10^{-3}\text{A}$
- [20 puntos] 41.44V
- [10 puntos] $(5.636 + j5.636)\text{A}$
 - [5 puntos] 349.455W
 - [5 puntos] 403.217W



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24162677
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	ANGEL OYERVIDES DE LA ROSA		

Respuestas:

- [10 puntos] $(153.846 + j153.846) \times 10^{-3} \text{A}$
 - [5 puntos] $307.692 \times 10^{-3} \text{W}$
 - [5 puntos] $355.03 \times 10^{-3} \text{W}$
- [11 puntos] $(255.907 + j127.953) \times 10^{-3} \text{A}$
 - [3 puntos] 18.173W
 - [3 puntos] 9.086var
 - [3 puntos] 20.318VA
- [5 puntos] $84.175 \times 10^{-9} \text{F}$
 - [5 puntos] $475.2 \times 10^{-3} \text{H}$
- [5 puntos] 783.809Hz
 - [5 puntos] 807.924Hz
- [4 puntos] $27.923 \times 10^{-3} \text{Hz}$
 - [4 puntos] $(0.373 - j1.12) \text{A}$
 - [4 puntos] 316.058×10^{-3} adelantada.
 - [4 puntos] $(45.499 - j409.733) \times 10^{-3} \text{A}$
 - [4 puntos] 110.366×10^{-3} atrasada.
- [20 puntos] 92.154A
- [20 puntos] 71.04V



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	21313938
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	LUIS FERNANDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ		

Respuestas:

- [10 puntos] 7.636Ω
 - [10 puntos] $30.303 \times 10^{-3}\text{W}$
- [10 puntos] $(5.333 + j5.333)\text{A}$
 - [5 puntos] 170.667W
 - [5 puntos] 196.923W
- [10 puntos] 12.8Ω
 - [10 puntos] 8.1W
- [20 puntos] 59.2V
- [10 puntos] 3.074A
 - [10 puntos] $614.815 \times 10^{-3}\text{A}$
- [11 puntos] $(67.358 - j134.715) \times 10^{-3}\text{A}$
 - [3 puntos] 1.415W
 - [3 puntos] 2.829var
 - [3 puntos] 3.163VA



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24197761
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	PABLO GONZÁLEZ SALAS		

Respuestas:

- [10 puntos] 1.593A
 - [10 puntos] $318.519 \times 10^{-3} \text{A}$
- [11 puntos] $(3.949 - j7.898) \text{A}$
 - [3 puntos] 675.292W
 - [3 puntos] $1.351 \times 10^3 \text{var}$
 - [3 puntos] $1.51 \times 10^3 \text{VA}$
- [5 puntos] $426.257 \times 10^{-9} \text{F}$
 - [5 puntos] 2.346H
 - [5 puntos] 157.602Hz
 - [5 puntos] 160.723Hz
- [10 puntos] 1.455Ω
 - [10 puntos] $994.318 \times 10^{-3} \text{W}$
- [10 puntos] $(26.333 + j26.333) \text{A}$
 - [5 puntos] $2.08 \times 10^3 \text{W}$
 - [5 puntos] $2.4 \times 10^3 \text{W}$
- [4 puntos] $41.528 \times 10^{-3} \text{Hz}$
 - [4 puntos] $(1.139 - j0.604) \text{A}$
 - [4 puntos] 883.432×10^{-3} adelantada.
 - [4 puntos] $(413.322 - j657.663) \times 10^{-3} \text{A}$
 - [4 puntos] 532.111×10^{-3} atrasada.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24179253
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	SALVADOR GIRON GONZÁLEZ		

Respuestas:

- [5 puntos] $301.114 \times 10^{-9}\text{F}$
 - [5 puntos] $369 \times 10^{-3}\text{H}$
 - [5 puntos] 468.705Hz
 - [5 puntos] 486.389Hz
- [10 puntos] 2.4Ω
 - [10 puntos] 5.633W
- [20 puntos] 5.464A
- [4 puntos] $38.737 \times 10^{-3}\text{Hz}$
- [4 puntos] $(0.968 - j1.902)\text{A}$
 - [4 puntos] 453.701×10^{-3} adelantada.
- [4 puntos] $(131.673 - j775.896) \times 10^{-3}\text{A}$
 - [4 puntos] 167.313×10^{-3} atrasada.
- [10 puntos] 3.929A
 - [10 puntos] $785.714 \times 10^{-3}\text{A}$
- [11 puntos] $(64.448 + j32.224) \times 10^{-3}\text{A}$
 - [3 puntos] 1.34W
 - [3 puntos] $669.767 \times 10^{-3}\text{var}$
 - [3 puntos] 1.498VA



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	17575397
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	CARLOS DERECK QUINTERO ROCHA		

Respuestas:

1. (a) [20 puntos] 90.788A
2. (a) [10 puntos] 5.6Ω
(b) [10 puntos] 1.575W
3. (a) [4 puntos] $32.024 \times 10^{-3}\text{Hz}$
(b) i. [4 puntos] $(0.429 - j1.515)\text{A}$
ii. [4 puntos] 272.766×10^{-3} adelantada.
(c) i. [4 puntos] $(51.101 - j540.722) \times 10^{-3}\text{A}$
4. (a) [10 puntos] 2.319A
(b) [10 puntos] $463.768 \times 10^{-3}\text{A}$
5. (a) [11 puntos] $(375.278 - j750.555) \times 10^{-3}\text{A}$
(b) [3 puntos] 43.907W
(c) [3 puntos] 87.815var
(d) [3 puntos] 98.18VA
6. (a) [20 puntos] 38.48V



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24014057
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	BRANDON EFRAÍN GARCIA TORRES		

Respuestas:

- (a) [11 puntos] $(84.49 + j42.245) \times 10^{-3} \text{ A}$
(b) [3 puntos] 2.195W
(c) [3 puntos] 1.098var
(d) [3 puntos] 2.454VA
- (a) [10 puntos] 8.727Ω
(b) [10 puntos] $106.061 \times 10^{-3} \text{ W}$
- (a) [10 puntos] 11.2Ω
(b) [10 puntos] 4.114W
- (a) [10 puntos] $638.889 \times 10^{-3} \text{ A}$
(b) [10 puntos] $127.778 \times 10^{-3} \text{ A}$
- (a) [5 puntos] $25.365 \times 10^{-9} \text{ F}$
(b) [5 puntos] $804.571 \times 10^{-3} \text{ H}$
(c) [5 puntos] $1.105 \times 10^3 \text{ Hz}$
(d) [5 puntos] $1.123 \times 10^3 \text{ Hz}$
- (a) [4 puntos] $30.3 \times 10^{-3} \text{ Hz}$
(b) i. [4 puntos] $(0.403 - j1.344) \text{ A}$
ii. [4 puntos] 287.319×10^{-3} adelantada.
(c) i. [4 puntos] $(48.352 - j483.571) \times 10^{-3} \text{ A}$
ii. [4 puntos] 99.493×10^{-3} atrasada.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	23114002
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	RODRIGO HERNÁNDEZ SOLIS		

Respuestas:

- [11 puntos] $(3.637 - j7.275)A$
 - [3 puntos] 687.451W
 - [3 puntos] $1.375 \times 10^3 \text{var}$
 - [3 puntos] $1.537 \times 10^3 \text{VA}$
- [5 puntos] $79.745 \times 10^{-9}F$
 - [5 puntos] $348.333 \times 10^{-3}H$
 - [5 puntos] 946.288Hz
- [10 puntos] 4.727Ω
 - [10 puntos] $884.178 \times 10^{-3}W$
- [10 puntos] 4Ω
 - [10 puntos] 1.805W
- [20 puntos] 32.56V
- [20 puntos] 81.446A